

## 2006 级数字电子技术基础 A 试题 (A 卷)

注: 试题答案必须写在答题纸上, 在试卷和草稿纸上答题无效

班级\_\_\_\_\_学号\_\_\_\_\_姓名\_\_\_\_\_成绩\_\_\_\_\_

一、(10 分) 将下列各式化简为最简与或式, 方法不限。

$$1. Y_1 = A \cdot \bar{B} \cdot D + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot D + \bar{B} \cdot C \cdot D + (\bar{A} \cdot \bar{B} + \bar{C}) \cdot (B + D)$$

$$2. Y_2(A, B, C, D) = \sum m(3, 4, 5, 7, 9, 10, 11) \quad \text{约束条件: } \sum m(0, 1, 2, 13, 14, 15) = 0$$

二、综合题 (20 分)

1、已知图 2 中 (1) (2) (3) 为 TTL 门电路, (4) (5) 为 CMOS 门电路, 分别写出各电路的输出状态 (0、1 或高阻) 或表达式。

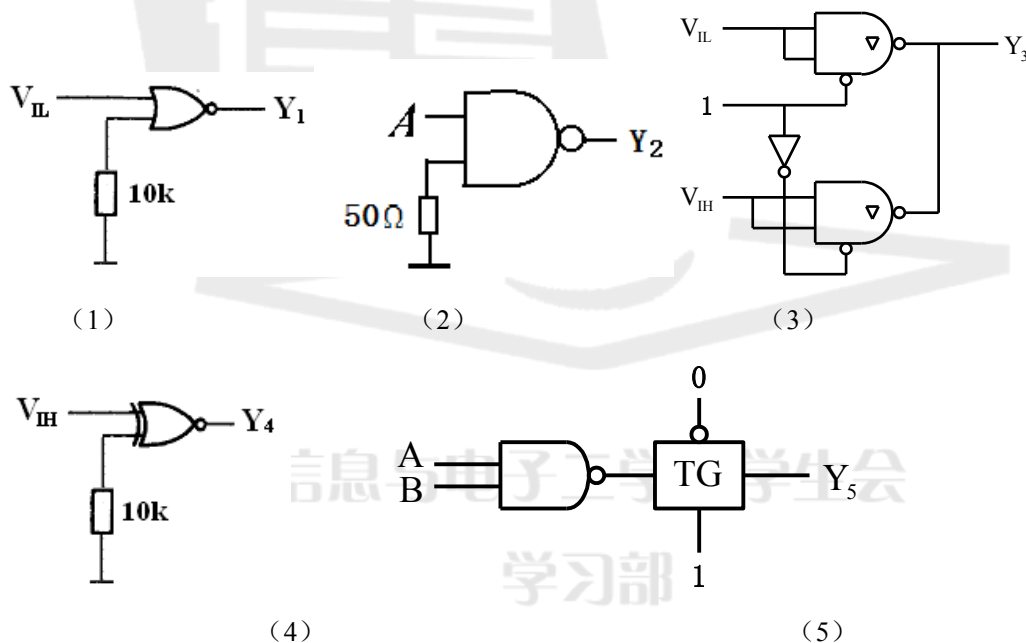


图 2-1

2、四位并行加法器 74LS283 接法如图 2-4 所示, 输出端  $S_3S_2S_1S_0$  的状态为\_\_\_\_\_, 进位输出端  $C_0$  的状态为\_\_\_\_\_。

 


图 2-2

3、一个 8 位 D/A 转换器的最小输出电压  $V_{LSB}=0.02V$ ，当输入码为 00010010 时，输出电压  $v_o = \underline{\hspace{2cm}} V$ ；

4、存储容量为  $2K \times 8$  位的随机存储器，需要        根地址线；若用  $1K \times 4$  位的 RAM 来实现上述存储容量，需要        片。

三、(12 分) 写出图 3 所示电路中  $Z_1$  逻辑函数表达式，列出真值表，确定电路的逻辑功能。

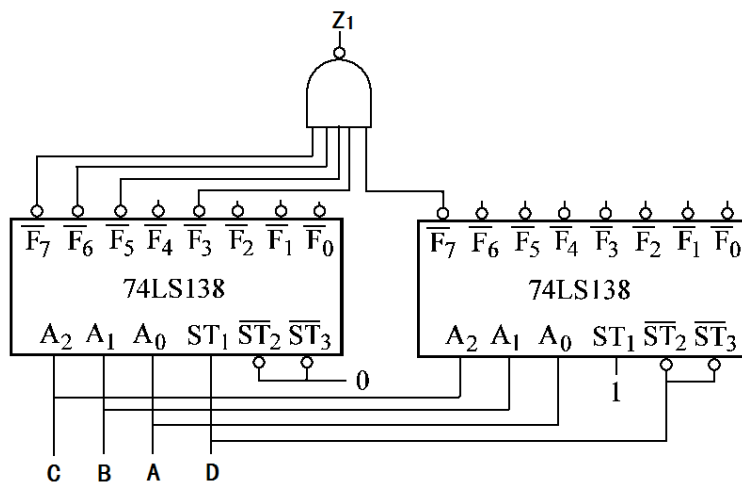


图 3

四、(12 分) 已知四位二进制加法计数器 74LS161 的功能表见表 4-1，八选一数据选择器 74LS151 的功能表见表 4-2。用计数器和数据选择器构成图 4 所示的电路。试列出在时钟脉冲 CP 作用下输出 Y 及  $Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$  的状态转换表。

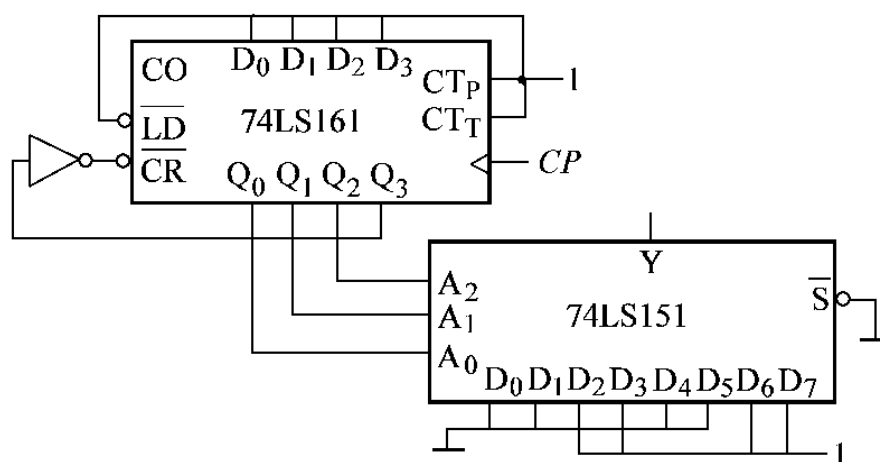


图 4

表 4-1 74LS161的功能表

CP	$\overline{CR}$	$\overline{LD}$	$ET_p$	$ET_T$	工作状态
X	0	X	X	X	置零
	1	0	X	X	预置数
X	1	1	0	1	保持
X	1	1	X	0	保持 (但CO=0)
	1	1	1	1	计数

其中： $CO = CT_T \cdot Q_3 \cdot Q_2 \cdot Q_1 \cdot Q_0$

表 4-2 74LS151 的功能表

$\overline{S}$	$A_2$	$A_1$	$A_0$	$Y$
1	X	X	X	0
0	0	0	0	$D_0$
0	0	0	1	$D_1$
0	0	1	0	$D_2$
0	0	1	1	$D_3$
0	1	0	0	$D_4$
0	1	0	1	$D_5$
0	1	1	0	$D_6$
0	1	1	1	$D_7$

五、(8 分) 图 5 所示电路，设各触发器的初始状态均为 0，试画出  $Q_1$ 、 $Q_2$  与时钟信号 CP 的对应波形图。

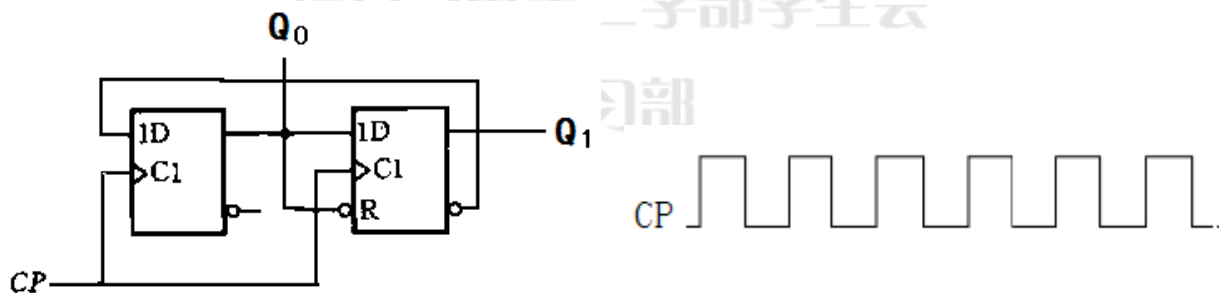


图 5

六、(16 分) 电路如图 6 所示，其中  $R_1=2.2K\Omega$ ， $R_2=1K\Omega$ ， $C = 0.047\mu F$ 。

1. 说明 555 定时器构成电路的名称。计算输出  $V_o$  的频率  $f_o=?$
2. 分析由 JK 触发器 FF0、FF1、FF2 构成时序电路的功能。要求写出驱动方程、状态方程，画出完整的状态转换图，检查电路能否自启动。

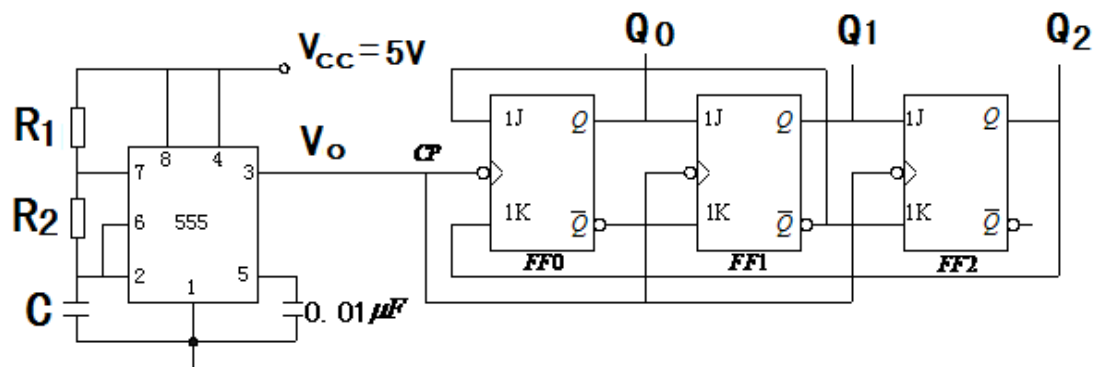


图 6

七、(10 分) 已知四位二进制加法计数器 74LS161 的功能表见表 4-1 所示，用 74LS161 设计一个 39 进制计数器。

八、(12 分) 用 JK 触发器设计一个可控进制计数器，要求满足如图 8 所示的状态转换图。要求写出设计步骤，画出逻辑电路图。

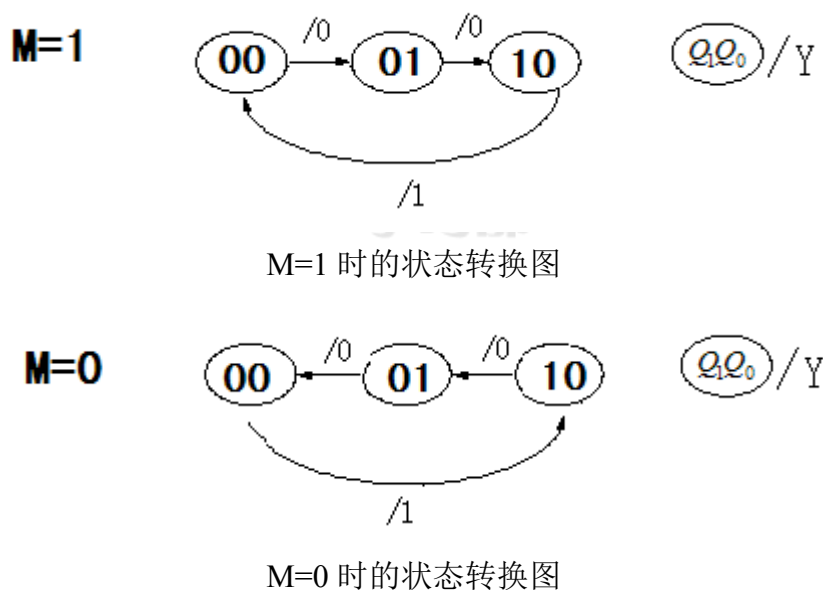


图 8