

2015 级 A 数电

一. (30 分) 填空题 (每空 1 分)

1. $(53.5)_{10} = (\rule{1.5cm}{0.4pt})_8 = (\rule{1.5cm}{0.4pt})_{16}$ 。

2. 将格雷码转换成二进制码, $(1010)_{\text{格雷}} = (\rule{1.5cm}{0.4pt})_2$ 。

3. 用二进制补码形式表示数值 $(-15.75)_{10}$, 要求整数部分为6位, 小数部分为2位, 表示结果为 $(-15.75)_{10} = (\rule{1.5cm}{0.4pt})_{\text{补}}$ 。

4. 将四位反码表示的数字 $(1011)_{\text{反.4}}$ 扩展成8位, $(1011)_{\text{反.4}} = (\rule{1.5cm}{0.4pt})_{\text{反.8}}$

反.8

5. $(0010\ 0001\ 0110)_{8421} + (0011\ 1001\ 0011)_{8421} = (\rule{1.5cm}{0.4pt})_{8421}$

8421

6. 函数 $F(A,B,C) = \prod M(1,3,4)$, 当 $A=1$, $B=0$, $C=1$ 时,

$F(A,B,C) = \rule{1.5cm}{0.4pt}$ 。

7. 函数 $F=AB+BC$ 的对偶函数是 $F' = \rule{1.5cm}{0.4pt}$ 。

8. 函数 $F(A,B,C,D) = \sum m(0,1,2,5,9,13)$, 则其最简与或式为

$F(A,B,C,D) = \rule{1.5cm}{0.4pt}$ 。


9. 某TTL反相器的输出电流 $|I_{OL(max)}| = 8\text{mA}$, $|I_{OH(max)}| = 0.4\text{mA}$, 输入电流 $|I_{IL}| \leq 0.4\text{mA}$, $|I_{IH}| \leq 20\mu\text{A}$, 则该反相器可以驱动同类反相器的最大个数是_____。

10. 某电路的输入电平 $V_{IH} \geq 2.0\text{V}$, $V_{IL} \leq 0.8\text{V}$, 输出电平 $V_{OH} \geq 2.4\text{V}$, $V_{OL} \leq 0.3\text{V}$, 则该电路的高电平噪声容限 $V_{NH} = \rule{1.5cm}{0.4pt}\text{V}$, 低电平噪声容限 $V_{NL} = \rule{1.5cm}{0.4pt}\text{V}$ 。

11. 函数 $F = !AB + A!B + B!C$ 中, 能够引起冒险现象的输入信号是_____, 冒险类型为_____(0/1)型冒险。

12. 使用OC门时必须外接_____。


13. 图题一-13所示的R-S锁存器的输入信号约束条件为_____。

 

图题一-13

- 14.采用脉冲反馈异步复位式加法计数器实现模11计数器时，设计计数器的输出状态为 $Q_D Q_C Q_B Q_A$ ，则有毛刺产生的输出信号是_____。
- 15.设计状态编码型计数器实现序列信号发生器，若产生的序列为11100110，则至少需要_____个触发器实现。
- 16.5位移位寄存器可产生的m序列的长度为____，其中“1”的个数为_____。
- 17.单稳态触发器输出脉冲的宽度由_____决定。
- 18.图题一-18所示为由555定时器组成的施密特触发器，当 U_{CC} 接15V电压时，施密特触发器的上限转换电平 U_{T+} 为_____V，下限转换电平 U_{T-} 为_____V，回差电压_____V。
- 19.三态门的输出包含3个状态,分别是____、____、_____。
- 20.设某10位DA变换器的参考电压是5.12V,则其电压分辨率为 ΔV =_____mV。
- 21.在你所学的AD转换器中，转换速度最快的是_____。
- 22.某存储器的容量为 1024×8 位，则该存储器的地址线有_____位。
- 二. (共14分)试分析图题二所示电路的功能。要求：

 - (1) 写出该电路各输出 $F_1(A_1, A_0, B_1, B_0)$ 、 $F_2(A_1, A_0, B_1, B_0)$ 和 $F_3(A_1, A_0, B_1, B_0)$ 的最小项之和式（写成 $\Sigma m(\dots)$ 的形式）；
- (2) 将输出函数 $F_1(A_1, A_0, B_1, B_0)$ 化简为最简“与或”式；
- (3) 将输出函数 $F_3(A_1, A_0, B_1, B_0)$ 化简为最简“或与”式；
- (4) 写出该电路的真值表（直接填写表题二）；
- (5) 判断该组合电路的逻辑功能。



表题二

[illegible]

三. (共16分)试设计一个一位全减器。输入提供0、1、原变量和反变量。设该全减器的输入为被减数A, 减数B, 低位借位C; 输出为向高位的借位X, 本位差Y。要求:


列出该电路的真值表（直接填写表题三）

写出输出函数X、Y的最小项之和式

用与非门实现借位输出X（必须有设计过程）；

用异或门实现本位差Y（必须有设计过程）

用四选一实现X（必须有设计过程。结果可直接画在图题三上）

 

图题三

表题三 全减器真值表

A	B	C	X	Y

四．（10分）用米里型同步状态机实现一个不可重叠的“1001”序列检测器。检测过程如下：

输入： 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0

输出： 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

要求：


1. 建立原始状态图
2. 若原始状态图不是最简，请化简成最简状态图

五．由74LS194构成的时序逻辑电路如图题五-1所示，其功能表如表题五所示。


试分析该电路。要求：

1. 画出主循环的状态转换图(要有分析过程)。
2. 画出 CP ， Q_b ， Q_c ， Q_b ， Q_a 各点的时序图(直接画在试卷上)

3. 这是一个什么电路？
4. 这个电路能否自启动？为什么？

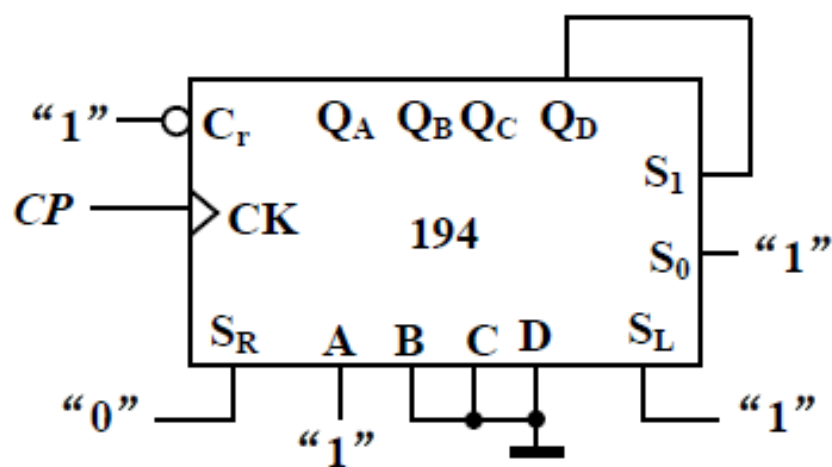

图题五-1

 

表题五 74LS194 的功能表 (FAIRCHILD SEMI)

Inputs									Outputs				
$\overline{\text{CLR}}$	S_1	S_0	CP	D_{SL}	D_{SR}	Parallel				Q_A	Q_B	Q_C	Q_D
						A	B	C	D				
L	X	X	X	X	X	X	X	X	X	L	L	L	L
H	X	X	L	X	X	X	X	X	X	Q_{A0}	Q_{B0}	Q_{C0}	Q_{D0}
H	H	H	\uparrow	X	X	a	b	c	d	a	b	c	d
H	L	H	\uparrow	X	H	X	X	X	X	H	Q_{An}	Q_{Bn}	Q_{Cn}
H	L	H	\uparrow	X	L	X	X	X	X	L	Q_{An}	Q_{Bn}	Q_{Cn}
H	H	L	\uparrow	H	X	X	X	X	X	Q_{Bn}	Q_{Cn}	Q_{Dn}	H
H	H	L	\uparrow	L	X	X	X	X	X	Q_{Bn}	Q_{Cn}	Q_{Dn}	L
H	L	L	X	X	X	X	X	X	X	Q_{A0}	Q_{B0}	Q_{C0}	Q_{D0}

六 . 试用下降沿触发的 JK 触发器设计一个同步 6 进制加法计数器(Q_0 为计数输出的最低有效位), 要求所有无效状态在一个时钟周期以后均进入初始状态 0。要求 :

- (1) 导出时序电路的输出方程和驱动方程(需要写出必要的设计过程) ;
- (2) 画出完整的状态转换图
- (3) 画出时钟信号与该电路各状态信号的时序波形图, 并说明电路的哪些状态输出端可以用于分频, 并且是几分频。